
No.

Date

キルヒホッフの法則

第1法則

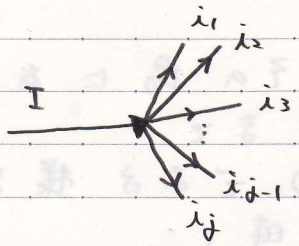


$$I = i_1 + i_2 + \cdots + i_n$$

(入ってくる電流分
=
出ていく電流分)

第2法則

$$V = r_1 i_1 + r_2 i_2 + \cdots r_n i_n$$

起電力　　電圧降下分

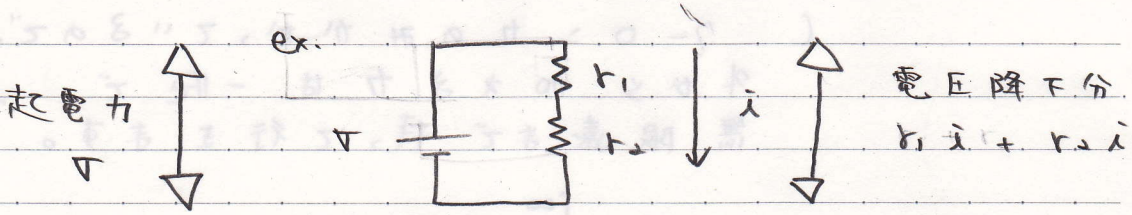

$$\therefore V = r_1 i + r_2 i$$